

Završni ispit URS – skupljena sva ispitna pitanja s odgovorima

- Nabrojite osnovne porodice PLD sklopova, navedite njihove nazive?

PROM (Programmable ROM), PAL (Programmable Array Logic), PLA (Programmable Logic Array), GAL (Generic Array Logic), CPLD (Complex Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array).

- PROM - koje oblike logicke funkcije je moguće (s koliko ulaza i izlaza) implementirati i zašto?

Korištenjem $2^k \times n$ PROM-a, možemo implementirati BILO KOJU logicku funkciju sa k ulaza i n izlaza zato što k -to- 2^k decoder generira svih 2^k mintermova a onda svaki od OR-ova implementira sumu mintermova koje predstavljaju tražene logicke funkcije ovisne o k ulaza. Svi mintermovi mogu se implementirati.

- Koja je najbitnija razlika između GAL i PAL sklopova?

GAL i PAL imaju potpuno isti princip rada. GAL – višestruko programiranje; PAL – samo jednom.

- Za funkcije:

$$F(A,B,C) = (A \text{ xor } B \text{ xor } C) \text{ i}$$

$$G(A,B,C) = ((A \text{ and } B) \text{ or } (A \text{ and } C) \text{ or } (B \text{ and } C)),$$

odrediti veličinu memorije i njezin cjelokupni sadržaj.

Veličina memorije je $2^3 \times 2 = 16$ sadržaj se određuje raspisivanjem tablica istinitosti za zadane funkcije.

Primjena PROM-a

$$F(A,B,C) = A \text{ xor } B \text{ xor } C$$

$$G = AB + AC + BC$$

A	B	C	F	G
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Podsjetnik: XOR:

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A \oplus B \\ = A \text{ xor } B$$



8 x 2 Memorija

 

Mem. lokacija 0 = "00",

Mem. lokacija 1 = "10",


Mem. lokacija 2 = "10",

itd ...


- Zadane su f i e - ($f = \sum m(0,1,3)$, $g = \sum m(1,2,4,7)$, $h = \sum m(0,2,3,5)$) Implementirati pomoću PROM-a sa adr. dekodrom (fiksni) i poljem OR sklopova. (takav zadatak)

Primjer primjene PROM-a

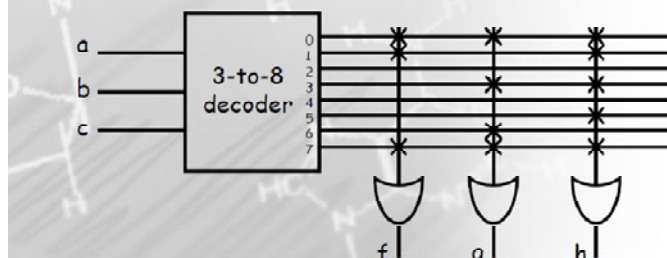- Imamo 3 ulaza i 3 izlaza => trebamo 8x3 ROM mem. blok.
- $f = \sum m(0, 1, 7)$
- $g = \sum m(0, 3, 6, 7)$
- $h = \sum m(0, 1, 3, 5, 7)$



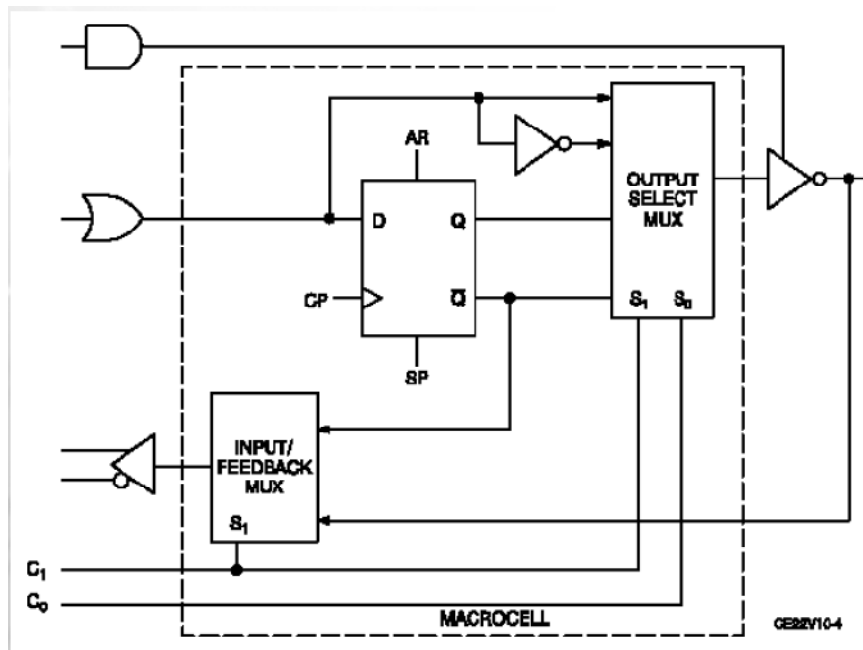- Nacrtati osnovnu shemu makroćelije u PAL sklopu.



- Čemu služi povratna veza u PAL sklopovima?

Spajanjem izlazne linije na ulaze AND-a stvara se povratna veza. Služi za implementaciju složenih logičkih funkcija

- Kako se izvode programibilni prekidači u PLD sklopovima? Objasni osnovne karakteristike!

Koriste se osigurači (fuse), tranzistori s plivajućom elektrodom (EPROM, EEPROM), SRAM, Anti-fuse (jednostavna modifikacija CMOS tehnologije, PLICE)

	Ponovo programibilni	Naponski ovisni	Tehnologija
Osigurači (Fuse)	Ne	Ne	Bipolar
EPROM	DA (izvan uređaja)	Ne	UVC MOS
EEPROM	DA (izvan i u uređaju)	Ne	EECMOS
SRAM	DA (u uređaju)	Da	CMOS
Antifuse	Ne	Ne	CMOS+

- Skicirati i objasniti osn. arhitekturu SPARTAN 3 sklopova (od kojih tipova el. se sastoje i njihova osn. svojstva i fie.)

Arhitektura spartan 3 sastoji se od 5 osnovnih programibilnih jedinica:

CLB blokovi – sadrže RAM zasnovane funkcijske tablice (LUT) za izvedbu logickih i memorijskih elemenata.


Ulazno izlazni blokovi - kontroliraju protok podataka između ulazno izlaznih pinova i unutarnje logike. Svaki IOB podržava dvosmjerni protok podataka i stanje visoke impedancije. Dostupne su 24 različite naponske razine uključujući 6 diferencijalnih standarda. Digitalno kontrolirana impedancija omogućava automatsko terminiranje signala čime uvelike pojednostavljuje izradu sklopa.

Memorijski blokovi – omogućuju pohranu podataka u 18Kb memorijama

Blokovi za množenje imaju 18 bitne ulaze i računaju 36 bitni produkt.

Blokovi za digitalnu kontrolu perioda signala vremenskog vodenja sinkroniziraju signal vremenskog vodenja po cijelom sklopu, omogućavaju množenje, dijeljenje i fazni pomak perioda signala vremenskog vodenja.

 Prsten IOB okružuje pravilno polje CLB-ova. Ovisno o modelu Spartan-3 sklopovi mogu imati jedan stupac, dva stupca ili četiri stupca RAM memorije, svaki stupac sačinjen je od nekoliko 18Kb RAM blokova, svaki blok memorije povezan je sa blokom za množenje, a blokovi za digitalnu kontrolu perioda signala vremenskog vodenja nalaze se na kraju stupca bloka memorije.



- **Na koje se sve načine može programirati Spartan FPGA sklop? Koji tip programabilnih prekičada se koristi u tim sklopovima?**

Spartan FPGA sklop koristi SRAM memorije kao programibilni prekidač. SRAM memorije ne pamte konfiguraciju bez napajanja. Programiranje Spartan-3 FPGA sklopova obavlja se učitavanjem konfiguracijskih podataka u statičku memoriju koja kontrolira se funkcije elemenata i njihovu povezanost. Prilikom uključivanja FPGA sklopa konfiguracija pohranjena u PROM-u ili nekom drugom mediju pohranjuje se u FPGA sklop. Konfiguracija se može učitati u FPGA sklop na pet različitih načina: dva paralelna načina, dva serijska načina i preko JTAG priključaka.

- **Cemu služi grana visoke impedancije u I/O sklopu Spartan 3 uređaja?**

Grana visoke impedancije omogućava automatsko terminiranje signala. Grana je izvedena uz pomoć digitalno kontrolirane impedancije koja omogućava dva načina terminiranja signala: paralelno i serijsko terminiranje.

- **Cemu služi DCM blok u Spartan 3 uređaju?**


Blokovi za digitalnu kontrolu perioda signala vremenskog vođenja (DCM) sinkroniziraju signal vremenskog vođenja po cijelom sklopu. Koristi DLL (delay locked loop) povratnu vezu s kašnjenjem. Služi za: stabilizaciju signala vremenskog vođenja, generiranje različitih frekvencija (množenje i dijeljenje perioda signala vremenskog vođenja), fazni pomak signala vremenskog vođenja.

- **Objasnite i skicirajte strukturu CLB blokova unutar Spartan 3 uređaja.**

Konfigurabilni logički blokovi (eng. Configurable Logic Blocks – CLB) predstavljaju glavni dio sklopa zadužen za izvedbu slijednih i kombinacijskih funkcija. Svaki CLB sastoji se od 4 međusobno povezana dijela kako je prikazano na slici koja slijedi. Dijelovi su grupirani u parove, a svaki par organiziran je u stupce sa nezavisnim lancem za prijenos (eng. Carry look ahead).

Sva četiri dijela sadrže slijedeće elemente:

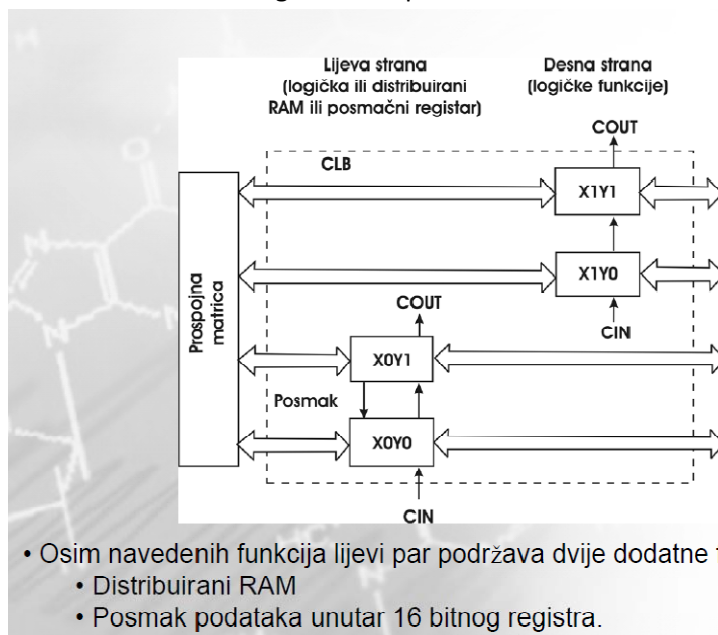- Dva generatora funkcijske logike (lut)
- Dva memorijska elementa
- Multipleksore
- Prijenosni lanca sa dodatnim logičkim sklopovima



- **Što su LUT blokovi, kako se koriste i cemu služe?**

Look-Up Tables su generatori funkcijske logike. Svaki od dva LUT-a unutar jednog dijela ima 4 logička ulaza i 1 izlaz. To nam omogućava izvođenje logičkih funkcija sa 4 varijable. Nadalje, korištenjem multipleksora LUT-ovi se mogu kombinirati unutar samog CLB ili kombinirati sa drugim CLB-ovima čime se mogu dobiti složene logičke funkcije. LUT-ovi se također mogu koristiti kao ROM memorije, distribuirani RAM ili kao 16 bitni posmični registar.

- **Koji tip programibilnih prekidaca se koristi u SPARTAN 3 sklopovima?**

Koristi se SRAM memorija koja ne pamti konfiguraciju bez napajanja. Izveden je u CMOS tehnologiji.

- **Naveći osnovne vrste poveznica u Spartan 3 arhitekturi te njihova osnovna svojstva.**

long lines – 24 signala, rasprostiru se horizontalno i vertikalno, spajaju svaki šesti blok, zbog malog kapaciteta idealni za prenošenje brzih signala.

hex lines – 8 signala, horizontalno i vertikalno, spajaju svaki treci blok, samo jedan blok na kraju signala može upravljati signalima

double lines – 8 signala, svaki drugi blok povezuje vertikalno, horizontalno i dijagonalno.

direct connection - povezuje blok s susjednim blokovima u svim smjerovima. Povezuje blokove s hex, long i double linesima.

- **Što je entitet a što opis arhitekture u VHDL-u?**

Entitet opisuje sučelje sklopa, a arhitektura tijelo i ponašanje sklopa tj funkcionalnost sklopa. Entitet opisuje dakle kako komponenta izgleda prema van dok arhitektura predstavlja unutarnji dizajn i opisuje njeno ponašanje.

- **U VHDLu definirati signal s tipa std_logic koji će nakon globalnog reseta imati vrijednost '1'.**

```
signal s : std_logic := '1';
```

- **Razlika između glob. i lok. resetu? Napiši VHDL kod koji za signal tipa std_logic definira stanje '1' u glob. resetu i stanje '0' u lokalnom.**

Globalnim resetom postavljamo inicijalnu vrijednost sklopovlja na izlaz. Pocetna vrijednost se postavlja inicijalno za komponentu i neovisna je o lokalnom resetu. Lokalni reset se koristi tako da napišemo proces koji će napraviti inicijalizaciju sklopa.

```
signal s : std_logic := '1';
```

```
Process (ckl,rst)
begin
```

```
    If rst='1' then
        s <= '0';
    End if;
```

```
End process;
```

- ...
signal c:std_logic := '0';

```
...
process(a)
begin
    c <= a;
    b <= c;
end process;
```

Kolika je vrijednost signala b nakon izvođenja gornjeg procesa pri čemu se dogodila promjena (event) na signalu a s vrijednosti '0' na '1' te opet s '1' na '0'?

```
process(a)
variable c:std_logic := '0';
```

```

begin
c := a;
b <= c;
end process;

```

Kolika je vrijednost signala b nakon Sto se dogodila promjena (event) na signalu a sa vrijednosti '0' na '1' te ponovo sa '1' na '0' . Pojasniti!

Razlika je u tome što se varijabli pridjeli odmah vrijednost, a signalu tek nakon izlaska iz procesa. Tako se u prvom zadatku kod rastućeg brida signala a signal c ne promijeni odmah u prvoj naredbi ($c \leq a$) tj. ostane 0. Signalu b se pridruži stara vrijednost signala c, tj. 0. Kod padajućeg brida signala a ponavlja se ista stvar, c-u se ne pridijeli odmah vrijednost 0 nego ostane u 1 pa je b=1. Kod drugog zadatka ide onako kako si rekao..prvo ide sve u 1 pa onda sve u 0.

- **Razlika između signala i varijabli u VHDL-u.**

Signal predstavlja izvod sklopa i tako se i koristi, dok varijablu rabimo radi pridržavanja parcijalnih rezultata, kao indekse u petljama, a mogu i predstavljati vodove sklopa. Signale definiramo u dijelu za definiciju arhitekture i moguće ih je koristiti bilo gdje u arhitekturi. Varijable se definiraju unutar procesa ili podprograma i mogu se koristiti samo unutar navedenog procesa ili potprograma. Signalu se vrijednost pridružuje \leq a varijabli $:=$.

- **Koja je razlika između kombinacijske i procesne logike i na koje se dvije vrste logike može podijeliti procesna logika?**

Kombinacijska logika – jednoznačna pridruživanja, redoslijed logike nije bitan. Kod procesne logike pridruživanje se radi određenim redoslijedom. Zadnja pridružena vrijednost unutar procesne logike poništava prethodnu pridruženu vrijednost. Procesna logika može biti kombinacijska i slijedna. Kombinacijska u kodu nema process ova druga ima.

- **Objasnite memorijski sustav Picoblaze procesora (programskog i podatkovnog)? S obzirom na memoriju u koju aritekturu pripada?**

Dvije odvojene memorije: programska (1024 18 bitne memorijske lokacije sa kojih se samo čita) i podatkovna memorije – scratch pad memorija 64 8 bitne memorijske lokacije za opću namjenu + 16 8 bitnih registara opće namjene. Harvard arhitektura

- **Korištenjem kombinacijske logike napišite VHDL kod (entitet i arhitekturu) za izvedbu multipleksora 8 na 1, pri čemu je defaultna vrijednost na izlazu ona sa ulaza(0)?**

```

Entity bhv is
Port(in_data : in std_logic_vector(7 downto 0);
Selector : in std_logic_vector(2 downto 0);
Out_data : out std_logic_vector
);
End entity bhv;
architecture bhv of select__bhv is
begin
with selector select
T <= In_data(1) when "001",
In_data(2) when "010",
...
In_data(0) when others;
end bhv;

```

- **Napišite dio VHDL koda (potrebno je napisati samo proces) koji služi za spajanje izlaznih vanjskih jedinica na PicoBlaze? Objasnite kako radi? Napisati primjer korištenja vanjske jedinice u assembleru. Nacrtati shematski spajanje na KCPSM3 procesor.**

```
output_ports: process (clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
    if write_strobe='1' then
      -- Write to LEDs at address 80 hex.
      if port_id(7)='1' then
        led <= out_port;
      end if;
    end if;
  end if;
end process output_ports;
```

Primjer korištenja vanjske jedinice u assembleru:


```
CONSTANT LED_PORT, 40
```

```
...
```

```
LOAD s0,08
```

```
OUTPUT s0, LED_PORT
```

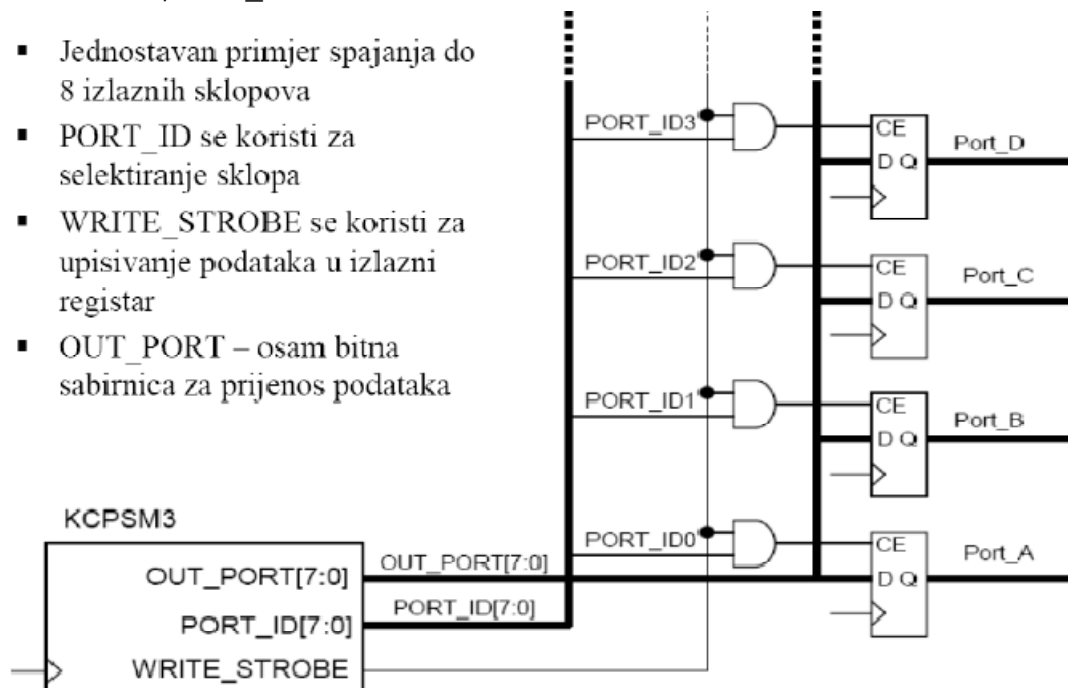- Jednostavan primjer spajanja do 8 izlaznih sklopova
- PORT_ID se koristi za selektiranje sklopa
- WRITE_STROBE se koristi za upisivanje podataka u izlazni registar
- OUT_PORT – osam bitna sabirnica za prijenos podataka



- **Objasnite koje je razlika između Diskretnih, Hard i Soft Core procesora? Koje su prednosti i nedostaci svakih od njih?**

Diskretni procesori

- diskretni ili „off the shelf“
- tradicionalan pristup
- veliki izbor različitih proizvođača
- veliki izbor različite funkcionalnosti
- izvedeni kao ASIC sklopovi koji osim samoga procesora uglavnom sadrže i periferije
- ispravan odabir odgovarajućeg procesora može biti vrlo zahtjevan zadatak

Hard Core procesori:


- posebni namjenski sklopovi unutar komponente (uglavnom FPGA)
- s obzirom na izvedbu mogu raditi na velikim brzinama
- prednost im je što postoje u okruženju gdje se njegova okolina može jednostavno prilagoditi potrebama dizajna

- ne omogućavaju prilagodbu procesora dizajnu
- samo pojedini članovi porodica FPGA sklopova imaju takvu mogućnost
- vrlo ograničen broj proizvođača i FPGA sklopova

Soft Core procesori:

- u potpunosti izveden u logici
- zbog toga ne može raditi na maksimalnim brzinama samog sklopa
- uglavnom višestruko sporiji od diskretnih i Hard Core procesora
- uglavnom pogodni za sustave gdje brzina izvođenja algoritma nije presudna
- kontrola GPIO
- iako nije ograničena na samo takvu primjenu

 - Isprojektirati u VHDLu komponentu (entitet i arhitekturu) za 7-segmentni pokaznik korištenjem kombinacijske procesne logike. Ulaz je signal tipa int koji prima vrijednosti od 0 do 9 a izlaz je std_logic_vector veličine 7 koji predstavlja kod za 7-segmentni pokaznik kako je prikazano na slici:



```
Entity SevenSegDecoder is
Port(in_data : in integer;
      Out_data: out std_logic_vector(6 downto 0)
);
End entity SevenSegDecoder;
```

```
architecture Beh of SevenSegDecoder is
begin
  process(in_data)
  begin
    case in_data is
      when 1 =>
        out_data <= "0010100";
      when 2 =>
        out_data <= "1011011";
      when 3 =>
        out_data <= "1010111";
      when 4 =>
        out_data <= "0100101";
      when 5 =>
        out_data <= "1100111";
      when 6 =>
        out_data <= "1101111";
      when 7 =>
        out_data <= "1010100";
      when others =>
        out_data <= "0000000";
    end case;
  end process;
end Beh;
```

- Za PicoBlaze procesor napisati sljedeću prekidni potprogram: Na svaki zahtjev za prekid potrebno je očitati stanje vanjske jedinice koja je spojena na IN_PORT. Na dobivenom podatku ispituje se parnost: Ukoliko je on paran, potrebno je povećati brojač parnih podataka u ScratchPad memoriji na adresi hex(10), a ukoliko je neparan, povećati brojač neparnih podataka koji je u ScratchPad memoriji na adresi hex(11).

```

ADDRESS 000
CONSTANT IN_PORT, 00

; brojac parnih i neparnih
LOAD s1, 00
LOAD s2, 00

PREKID
; učitaj podatak
INPUT s0, IN_PORT
;ispitaj parnost
AND s0, 01
COMPARE s0, 00
JUMP Z, PARAN

NEPARAN
ADD s1, 01
STORE s1, (10)
RETURNI

PARAN
ADD s2, 01
STORE s2, (11)
RETURNI

; prekidna adresa
ADDRESS 3FF
JUMP PREKID

```

- U VHDL-u projektirat 16 bitni brojac (COUNTER) s asinkronim resetom. Brojac omogućuje brojanje naprijed i natrag koji se kontrolira pomocu prikljucka UP_DOWN ('1' - inkrementiranje, '0' - dekrementiranje)

```

entity counter is port (
    CLK: in STD_LOGIC;
    RESET: in STD_LOGIC;
    UP_DOWN: in STD_LOGIC;
    DO: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
);
end counter;

architecture broji of counter is
begin
    process(CLK, RESET)
        variable COUNT: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    begin

```

```

        if RESET = '1' then
            COUNT := "00000000000000000000";
        elsif CLK = '1' and CLK'event then
            if UP_DOWN = '1' then
                COUNT := COUNT + "'000000000000000001'";
            else
                COUNT := COUNT - "'000000000000000001'";
            end if;
        end if;
        DO<=COUNT;
    end process;
end broji;

```

- **Zadana je sljedeća tablica (*) ulazno izlaznih vr. za enkoderski sklop. Potrebno ga je implementirati (entitet i arh.) u VHDL-u i to pomoću kombinacijske logike**

*** ULAZ IZLAZ**

"000" "00000001"

... ..

"111" "10000000"

```

entity dek3na8 is port (
    D_IN: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    D_OUT: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
);
end dek3na8;

```

```

architecture dekoder of dek3na8 is
    begin
        process(D_IN)
        begin
            case D_IN is
                when "000" => D_OUT <= "00000001";
                when "001" => D_OUT <= "00000010";
                when "010" => D_OUT <= "00000100";
                when "011" => D_OUT <= "00001000";
                when "100" => D_OUT <= "00010000";
                when "101" => D_OUT <= "00100000";
                when "110" => D_OUT <= "01000000";
                when "111" => D_OUT <= "10000000";
                when others => NULL;
            end case;
        end process;
    end dekoder;
end dekoder;

```

- **Na PicoBlaze procesor spojena je 1 ulazna vanjska (port id 0x80) jedinica i 2 izl. jedinice s port idovima 0x60 i 0x40, te vremenski sklop koji je spojen na prekidnu liniju PicoBlaze procesora. NA svaki prekid dobiven od prekidne jedinice treba pročitati podatak s ulazne jedinice i ispitati njegov paritet (br. binarnih '1'). Ukoliko je paran -> pod. se šalje na vanj. jedinicu sa idom 0x60, u suprotnom – na 0x40. Potrebno je napisati program u VHDL-u koji će obrađivati vanj. i prekidnu jedinicu, te prog. za procesor. Ovaj program odvija se beskonačno.**

```

ADDRESS 000
CONSTANT PORT_ID1, 80 ;ulazna vj
CONSTANT PORT_ID2, 60
CONSTANT PORT_ID3, 40

ENABLE INTERRUPT
CEKAJ      JUMP CEKAJ
PREKID

INPUT s0, PORT_ID1
TEST s0, FF
JUMP C, NEPARAN

PARAN

OUTPUT s0, PORT_ID2
RETURNI

NEPARAN

OUTPUT s0, PORT_ID3
RETURNI

; prekidna adresa
ADDRESS 3FF
JUMP PREKID


```


Prekidni sustav

```

interrupt_control: proces (clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        if interrupt_ack = '1' then
            interrupt <= '0';
        elsif interrupt_event_1 = '1' then
            interrupt <= '1';
        else
            interrupt <= interrupt;
        end if;
    End process interrupt_control;

```

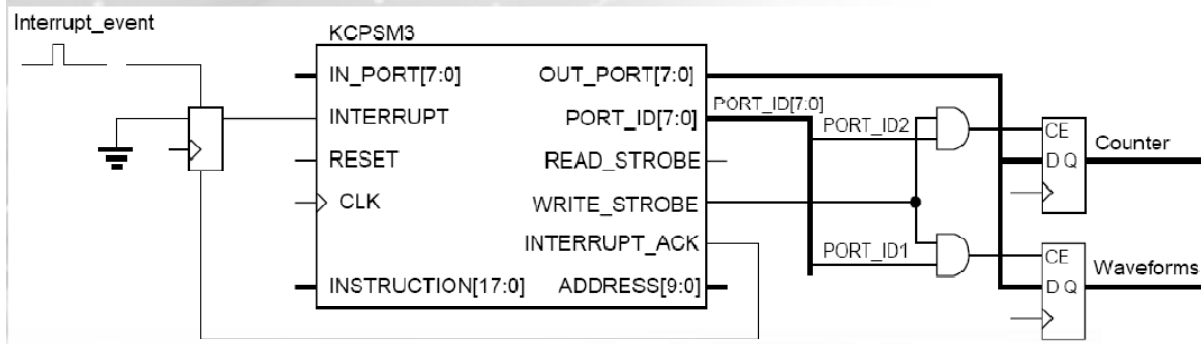


 

```

izlazne_vj: process(clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then
        if write_strobe='1' then
            if port_id="01100000" then
                out_port <= in_port;
            elsif port_id="01000000" then
                out_port <= in_port;
            end if;
        end if;
    end if;
end izlazne_vj;

```

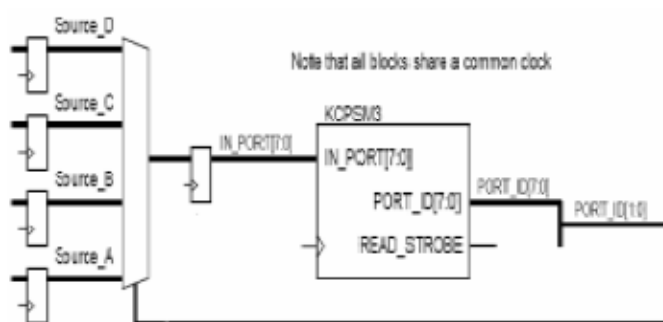

```

ulazna_vj: process(clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then
        if port_id="10000000" then
            -- read data at address 80 hex
            in_port <= "10010110";
        else
            in_port <= "XXXXXXXX";
        end if;
    end if;
end ulazna_vj;

```

- U VHDL-u projektirati kontrolnu jedinicu za semafor pomoću stroja stanja kako je to pokazano na predavanjima (dva procesa). Ulaz u jedinicu je signal vremenskog vođenja a izlazi (njih 3) se koriste za paljenje signalizacijskih svjetala (crvena, Zuta, zelena). Stroj mjenja stanja tako da se dobije sljedeći redoslijed svjetala: 1. Crvena, 2. Crvena i Luta, 3. Zelena, 4. Luta, te tako iznova. Isto tako, sklop ima asinkroni reset, koji postavlja stanje u 1. Crvena.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity SEMAFOR is Port(
    CLK : in STD_LOGIC;
    RESET : in STD_LOGIC;
    SVJETLO : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) -- "100" ->
    svijetli crveno, "110" -> svijetli crveno i zuto, "001" ->
    svijetli zeleno, "010" -> svijetli zuto
);
end SEMAFOR;

architecture ARHITEKTURA of SEMAFOR is

    type STATE_TYPE is (S_CRVENO, S_CRVENO_ZUTO, S_ZELENO, S_ZUTO);
    signal CurS : STATE_TYPE := S_CRVENO;
    signal NextS : STATE_TYPE := S_CRVENO;

begin

    process(CLK, CurS)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            case CurS is
                when S_CRVENO =>
                    SVJETLO <= "100";
                    NextS <= S_CRVENO_ZUTO;
                when S_CRVENO_ZUTO =>
                    SVJETLO <= "110";
                    NextS <= S_ZELENO;
                when S_ZELENO =>
                    SVJETLO <= "001";
                    NextS <= S_ZUTO;
                when S_ZUTO =>
                    SVJETLO <= "010";
                    NextS <= S_CRVENO;
            end case;
        end if;
    end process;

    -----
    -
```

```

process(CLK, RESET)
begin
    if (RESET = '1') then
        CurS <= S_CRVENO;
    elsif (CLK'event and CLK = '0') then
        CurS <= NextS;
    end if;
end process;
-----
end ARHITEKTURA;

```

- **U VHDL-u je potrebno projektirati komponentu koja ispituje jednakost dva ulazna signala bit po bit. Signali su tipa std_logic velicine koja je definirana pomoću generic kljudne riječi u deklaraciji entiteta, a izlaz je tipa std_logic koji ima vrijednost '1' ukoliko su signali jednaki, a '0' ako nisu jednaki.**

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity jednakost is generic (n : integer := 8);
port (
    A,B : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
    Y : out std_logic
);
end jednakost;

architecture bhv of jednakost is
begin
    process(A,B)
        variable temp: bit;
        temp:='0';

    begin
        for i in n-1 loop
            if(A(i)=B(i)) then
                temp:='1';
            else
                temp:='0';
            end loop;
        Y<=temp;
    end process;
end bhv;

```

- U VHDLu projektirati komponentu koja računa broj vodećih nula u ulaznom signalu tipa **std_logic** veličine 32bita. Izlazni signal je tipa **std_logic** veličine 5 bitova.

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all
entity vod_nul is port (
    IN : in std_logic_vector (31 downto 0);
    OUT : out std_logic_vector(4 downot 0);
);
end vod_nul;

architecture bhv of vod_nul is
begin
    proces(IN)
        variable brojn: std_logic_vector (4 downto 0);
        brojn:="00000";

        begin
            for i in 0 to 31 loop
                if (IN[31-i]='0') then
                    brojn:=brojn+1;
                elseif(IN[31-i]) then
                    exit loop;
                end if;
            end loop;
            OUT<= brojn;
        end process;
    end bhv;

```


Zadatak 13 (4 boda)

Na PicoBlaze procesor spojena je ulazna vanjska jedinica VJ1 (PORT ID=0x80) i izlazna vanjska jedinica VJ2 (PORT ID=0x40), te LCD jedinica sa predavanja (PORT ID = 0x60). Potrebno je isprojektirati sustav (PicoBlaze asemblerski kod, procesi u VHDL-u i blok shema spajanja KCPSM3 procesora sa jedinicama) koji će riješiti sljedeći problem: Sa vanjske jedinice VJ1 se čitaju 8 bitni podatci u formatu 2^k. Ukoliko je primljeni podatak negativan, potrebno je na LCD ispisati "NEG", a ako je pozitivan ili nula, na LCD treba napisati "POZ". Apsolutnu vrijednost podatka treba poslati na VJ2. Za ispis na LCD trebat će vam sljedeće konstante:

```
CONSTANT chr_P, 50 ;znak P
CONSTANT chr_O, 4F ;znak O
CONSTANT chr_Z, 5A ;znak Z
CONSTANT chr_N, 4E ;znak N
CONSTANT chr_E, 45 ;znak E
CONSTANT chr_G, 47 ;znak G
CONSTANT clrdisp, 01 ;ciscenje LCDa
```

```
ADDRESS 000
CONSTANT VJ1, 80
CONSTANT VJ2, 40
CONSTANT LCD, 60
CONSTANT chr_P, 50 ;znak P
CONSTANT chr_O, 4F ; znak O
CONSTANT clnr_Z, 5A ;znak Z
CONSTANT chr_N, 4E ; znak N
CONSTANT chr_E, 45 ; znak E
CONSTANT chr_G, 47 ;znak G
CONSTANT clrdisp, 01
```

```
INTERRUPT ENABLE
```

PREKID:

```
INPUT S0, VJ1
LOAD S1, 80
AND S1, S0 --ako je 10000000 rezultat znaci da je prvi
bit 1 odnosno neg vrijednost, a ak je sve 0 znaci poz
JUMP Z, POZ
```

NEG:

```
LOAD S2, clrdisp --brisi sto je prije pisalo
OUTPUT S2, LCD
LOAD S2, chr_N --pisi nove stvari
OUTPUT S2, LCD
LOAD S2, chr_E
OUTPUT S2, LCD
LOAD S2, chr_G
OUTPUT S2, LCD
```

```
        SUB S0, 1 --pretvori u poz vrijednost 2'k ... oduzme se 1
i invertira sve bitove s xor
        XOR S0, FF
        OUTPUT S0, VJ2 --upisi na vj2 tu aps vrijednost
        RETURNI
```

POZ:

```
        LOAD S2, clrdisp
        OUTPUT S2, LCD
        LOAD S2, chr_P
        OUTPUT S2, LCD
        LOAD S2, chr_O
        OUTPUT S2, LCD
        LOAD S2, chr_Z
        OUTPUT S2, LCD

        OUTPUT S0, VJ2 -- za poz vrijednost nije potrebno
invertirat ni pretvarat
        RETURNI
```

```
ADDRESS 3FF
JUMP PREKID
```